

Date:23.04.18

Student Names:Hatice Melike Ecevit- Merve Ilik

Student IDs:2016400138-2015400006

Group ID:25

Session ID:1

CMPE 240 Experiment 5 Preliminary Work

1. State Register Inputs: $n1$, $n0$
2. State Register Outputs: $s1$, $s0$
3. Combinational Block Inputs: a , b , $s1$, $s0$
4. Combinational Block Outputs: $y1$, $y0$, $n1$, $n0$
5. Obtain the truth table.

$s1$	$s0$	a	b	$n1$	$n0$	$y1$	$y0$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	1
0	0	1	0	1	0	1	0
0	0	1	1	1	1	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	1	0	1	0
0	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	0	1	0	1
1	1	0	0	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1	0	1
1	1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	0	1	0	1

Date:23.04.18

Student Names:Hatice Melike Ecevit- Merve Ilik


Student IDs:2016400138-2015400006

Group ID:25

Session ID:1

6. Is this a Moore or Mealy Machine? (No explanation, only short answer) Mealy.

7. Draw the finite state machine.

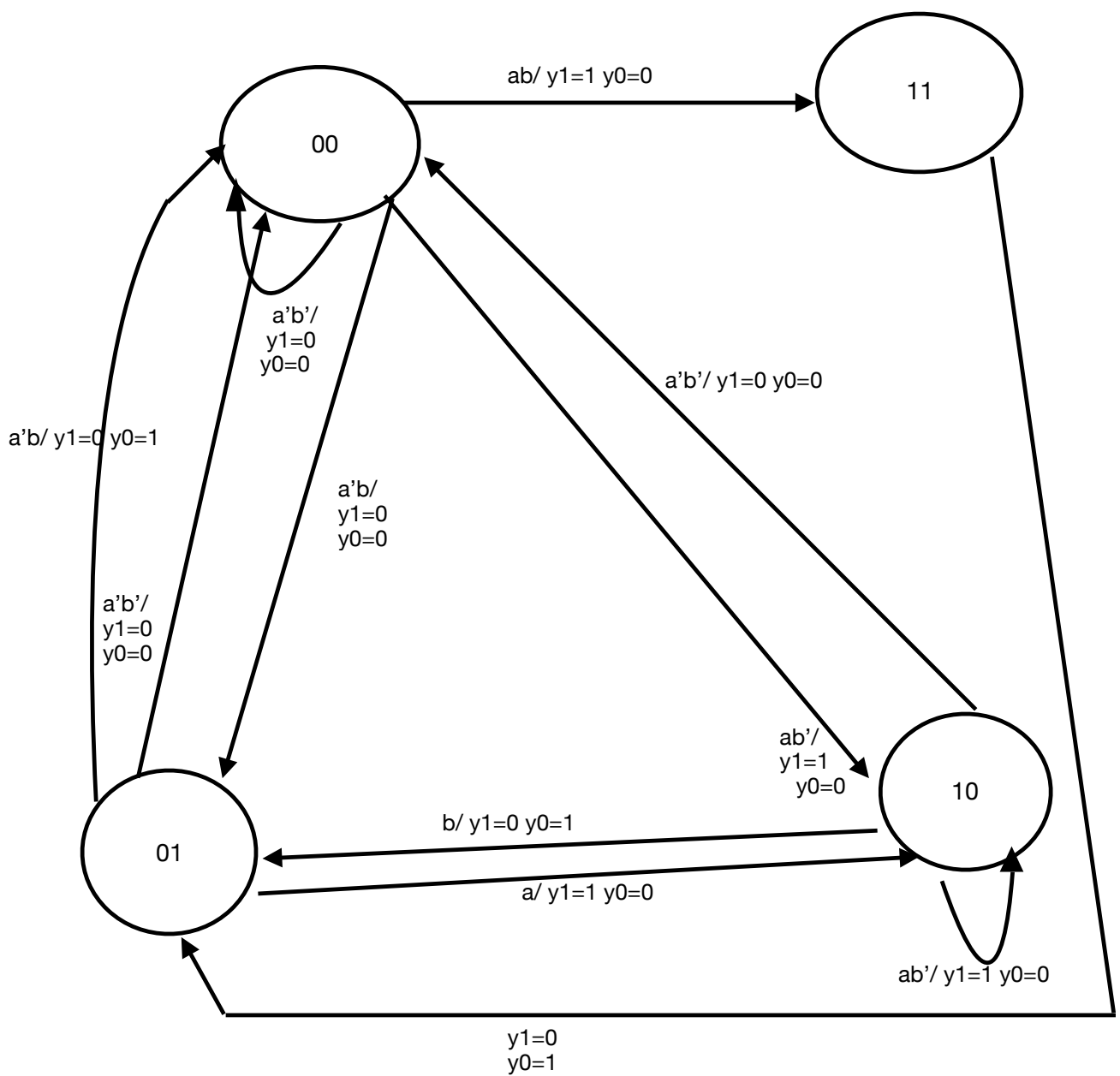

Date:23.04.18

Student Names:Hatice Melike Ecevit- Merve Ilik

Student IDs:2016400138-2015400006

Group ID:25

Session ID:1